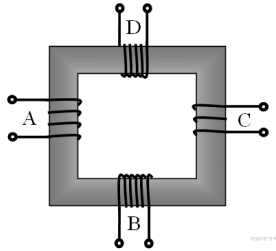


## Задания

### Задания Д9 № 480

В трансформаторе, изображённом на рисунке, на вход А подают переменное напряжение. На обмотках В, С и D возникает ЭДС индукции. Количество витков равно изображённому на рисунке. Расположите обмотки В, С и D в порядке увеличения ЭДС индукции. Запишите в ответе соответствующую последовательность цифр.



- 1) В
- 2) С
- 3) D

#### Решение.

Для обмоток трансформатора справедливо следующее соотношение для напряжения (ЭДС):

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{n_2}{n_1}.$$

Это можно переписать как:

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{n_2}{n_1},$$

где 1 и 2 — соответствует первой и второй обмотке,  $U$  — напряжение на обмотке,  $n$  — количество витков соответствующей обмотки. Запишем соотношение витков на разных контурах к контуру А (по формуле, А у нас будет всегда первым контуром, а все остальные — вторым):

$$\frac{B}{A} = \frac{6}{4}; \quad \frac{C}{A} = \frac{3}{4}; \quad \frac{D}{A} = \frac{5}{4}.$$

Чем больше соотношение витков, тем больше ЭДС индукции, возникающее в контуре. Тогда по увеличению ЭДС контуры расположатся таким образом: С, D, В.

Ответ: 231.