

Вариант № 461

Два проводника соединены параллельно. Сопротивление на одном R_1 , на другом R_2 . Напряжение и сила тока равны U_1, U_2, I_1, I_2 соответственно. Общие напряжение и сила тока равны U, I соответственно. Напишите значение напряжения U и силы тока I для такого соединения проводников, если напряжения и силы тока на проводниках известны.

