

Вариант № 717

Вам необходимо исследовать, как зависит сила тока от напряжения. Имеется следующее оборудование:

- электрическая цепь с источником с возможностью регулировать напряжение;
- амперметр;
- реостат с постоянным сопротивлением.

Опишите порядок проведения исследования.

В ответе:

1. Зарисуйте или опишите экспериментальную установку.
2. Опишите порядок действий при проведении исследования.